
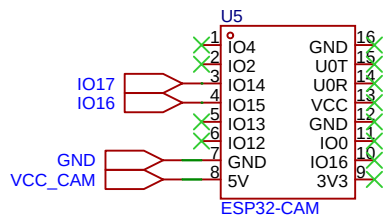


Modulo del tomado de capturas

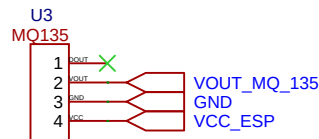
Nota de Alimentación
Es importante que sepas que ambos módulos deben estar alimentados individualmente, ya sea usando dos puertos USB o usando un único regulador de voltaje externo capaz de suministrar suficiente corriente a ambos, especialmente al ESP32-CAM cuando la cámara y el Wi-Fi están activos.




Modulo de sensado de Gases




Modulo de control de base

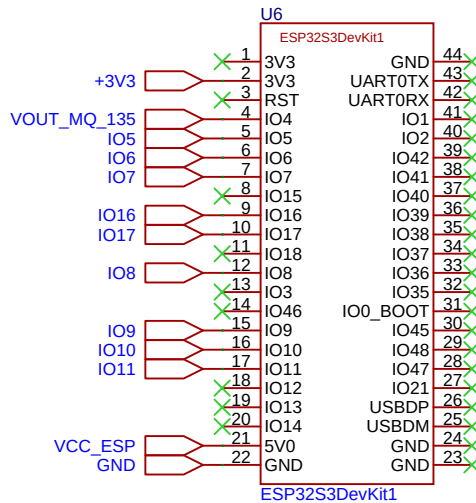

Modulo de Menu

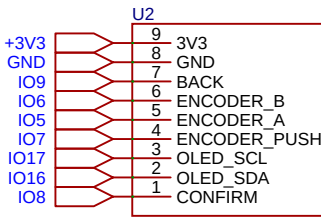

Modulo de encendido

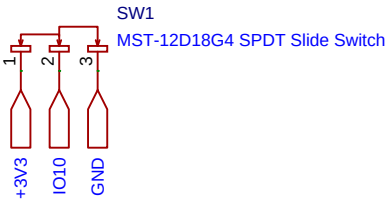

Modulo de Sonido



Schematic	Diseño de circuito			Create at	2025-11-03
				Update at	2025-11-03
Board	ESP32			Page	1
Drawn	Brad, Rodrigo	Ali - SmartFresh			
Reviewed	Gabriela				
	Melissa				
	María	Version	Size	Page 1 Total 1	
 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA		V1.0	A4	EasyEDA.com	